
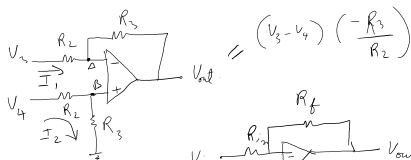
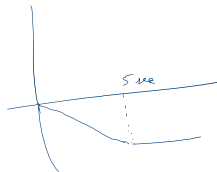



$$Z = \frac{1}{j\omega C} ; j\omega L$$

$$I_{in} = \frac{V_{in}}{R} = -C \frac{dV_{out}}{dt} \quad I_F = \frac{0 - V_{out}}{1/j\omega C}$$
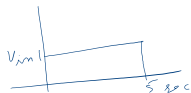
$$V_{out} = -\frac{1}{RC} \int V_{in} dt = -j\omega C V_{out} \xrightarrow{\text{Laplace}} = -C \frac{dV_{out}}{dt}$$


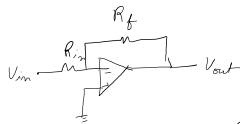
$$= (V_3 - V_4) \left(-\frac{R_3}{R_2} \right)$$



$$V_3 = \left(\frac{V_4}{R_2 + R_3} \right) R_3 = V_A$$

$$\frac{V_3 - V_A}{R_2} = \frac{V_A - V_{out}}{R_3}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R_{in}}$$

$$V_{out} = V_{in} \left(-\frac{R_f}{R_{in}} \right)$$

$$R_3 \left[V_3 - \left(\frac{V_4}{R_2 + R_3} \right) R_3 \right] = \left[\left(\frac{V_4}{R_2 + R_3} \right) R_3 - V_{out} \right] R_2$$

$$\frac{R_3 V_3 (R_2 + R_3) - V_4 R_3^2}{R_2 + R_3} - \frac{V_4 R_3 R_2}{R_2 + R_3} = -V_{out} R_2$$

$$\frac{R_3 V_3 (R_2 + R_3) - V_4 R_3 (R_3 + R_2)}{R_2 + R_3} = -V_{out} R_2$$

$$R_3 (V_3 - V_4) = -V_{out} R_2$$