

$$V_{i1} = \left( \frac{V_i}{R_i + R_f} \right) R_f ; \quad -A V_i \times$$

$$V_{i2} = \left( \frac{-A V_i}{R_i + R_f} \right) R_i ; \quad V_i \times$$

$$V_o = V_{i1} + V_{i2} = V_i \frac{R_f}{R_i + R_f} - \frac{A V_i}{R_i + R_f} R_i$$


$$\left( 1 + \frac{A R_i}{R_i + R_f} \right) V_i = V_i \frac{R_f}{R_i + R_f}$$

$$V_o = \frac{V_i R_f}{R_f + (1 + A) R_i} = \frac{-V_{out}}{A}$$

$$\frac{V_{out}}{V_i} = \frac{-A R_f}{R_f + (1 + A) R_i} \approx \frac{-R_f}{R_i}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\approx A R_i}$

$A \gg 1$

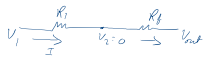

$$\frac{V_i}{R_i} = \frac{-V_{out}}{R_f}$$

$$\frac{V_{out}}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}$$



$$-\frac{V_{out}}{R_i} = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_f}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$



$$V_o = V_2$$

$$V_{out1} = \frac{-R_2}{R_i} V_1 \quad V_o = \left( \frac{V_2}{R_3 + R_4} \right) R_4 \Rightarrow V_{out2} = V_2 \left( 1 + \frac{R_2}{R_i} \right) \Rightarrow V_{out2} = \left( \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} \right) \frac{R_4}{R_i} V_2$$

$$V_{out} = V_{out1} + V_{out2} = \frac{-R_2}{R_i} V_1 + \left( \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} \right) \frac{R_4}{R_i} V_2$$